

COM111 Tutorial 2b

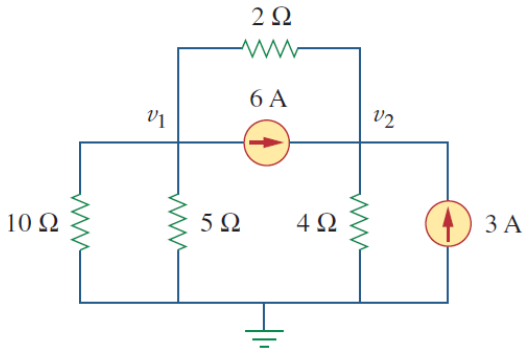
1. Use node-voltage analysis (nodal analysis) to solve for voltage(s) or current(s) labeled on the following circuits:




a. Fig. 1a

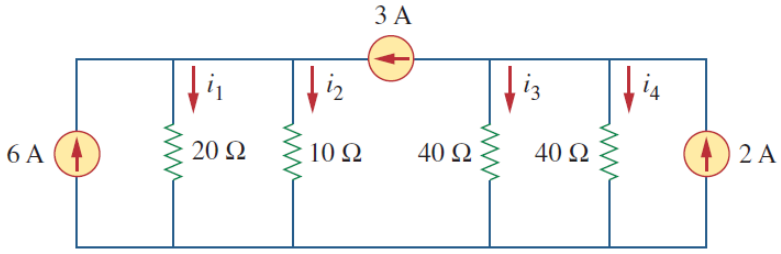


b. Fig. 1b

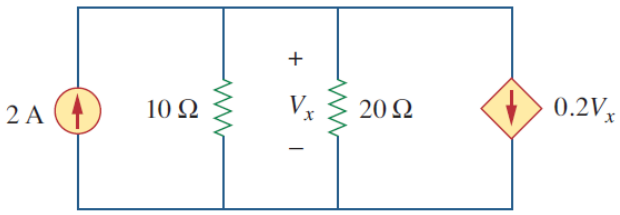


c. Fig. 1c

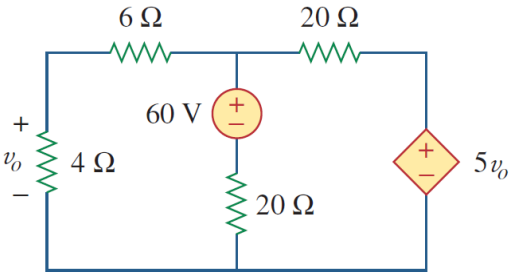


d. Fig. 1d

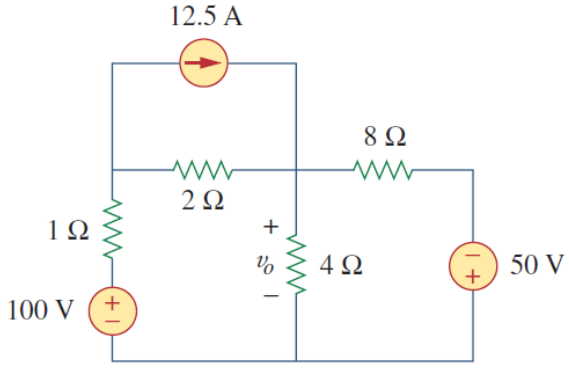


e. Fig. 1e

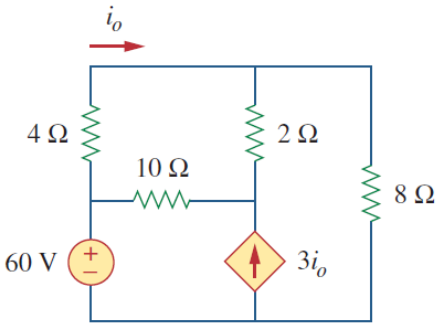


f. Fig. 1f

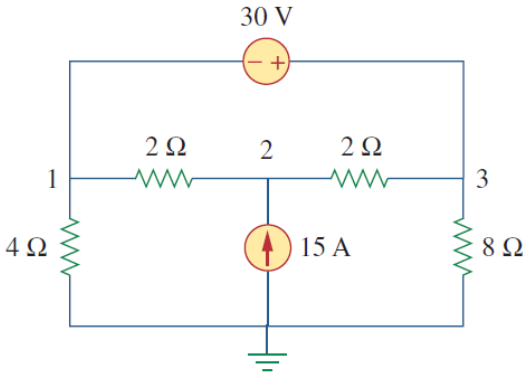

g. Fig. 1g

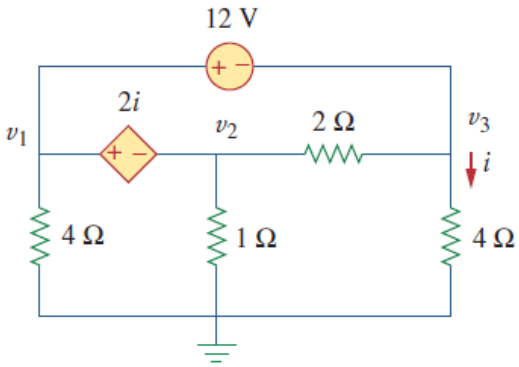

h. Fig. 1h

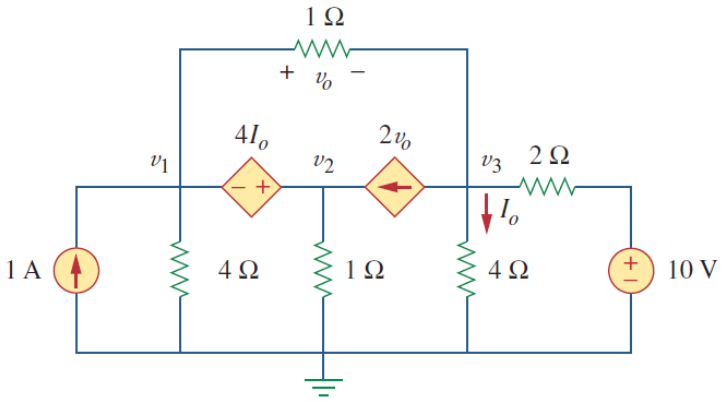

i. Fig. 1i

2. Use mesh-current analysis to solve for voltage(s) or current(s) labeled on the following circuits:

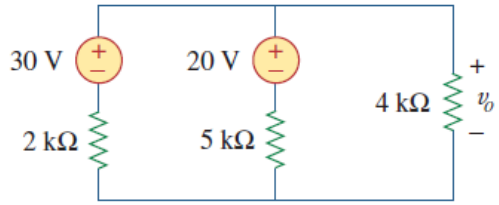
a. 

Fig. 2a

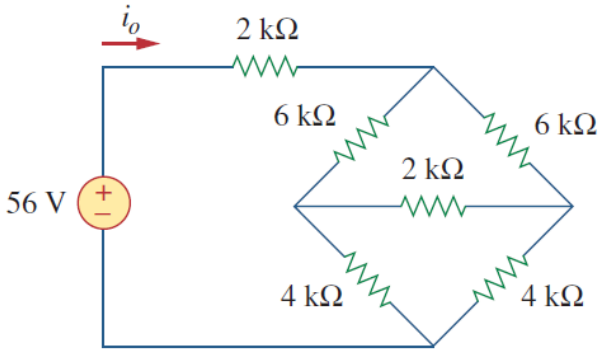
b. 

Fig. 2b


c. 

Fig. 2c




d. 


Fig. 2d

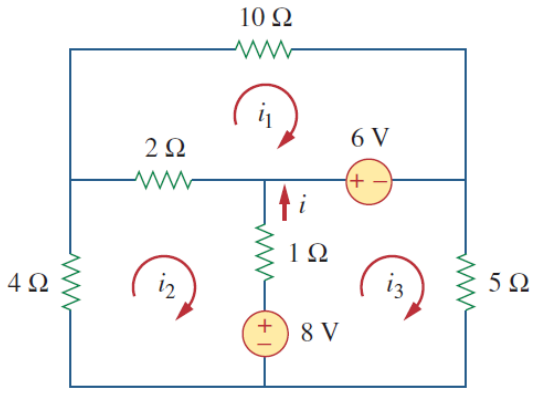

e. Fig. 2e

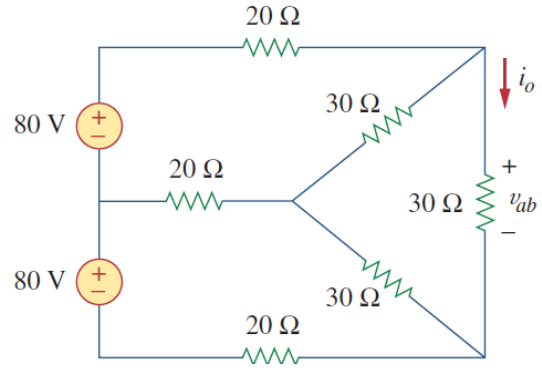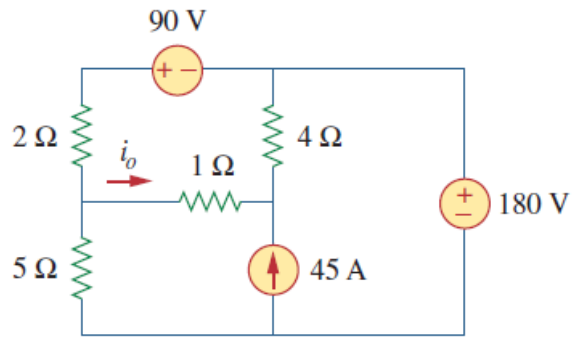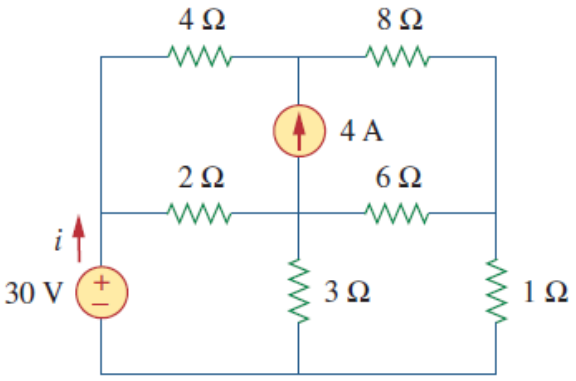

f. Fig. 2f

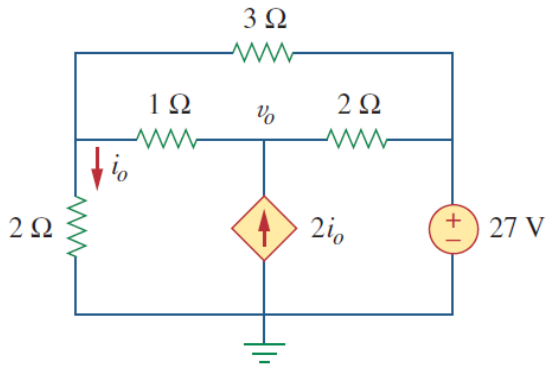

g. Fig. 2g